

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING

—o0o—



HOMEWORK REPORT

Chương 3 - Thiết kế mạch tổ hợp

SUPERVISOR: Nguyễn Trung Hiếu
SUBJECT: Digital System Design
and Verification (EE3213)
GROUP: 04

List of Members

STT	MSSV	Họ Và Tên	Lớp
1	2213874	Nguyễn Thanh Tùng	L01
2	2210780	Nguyễn Đại Đồng	L01
3	2213496	Nguyễn Quốc Tín	L01

Ho Chi Minh, ../../20..

Mục lục

Câu 3	1
a)	1
b)	5
c)	7

Danh sách hình vẽ

1	Sơ đồ logic của PG Generator.	1
2	Sơ đồ logic của Carry Generator.	2
3	Sơ đồ logic của bộ cộng 4-bit CLA.	3
4	Block diagram của bộ cộng 4-bit CLA.	4
5	Block diagram của bộ cộng 32-bit CLA.	5

Danh sách bảng

List of Listings

1	Chương trình mô tả CLA 4-bit.	5
2	Chương trình mô tả CLA 32-bit.	6
3	Giải thuật chứng minh kết quả của bộ cộng CLA 32-bit.	7
4	Sinh 100 mẫu random và thực hiện kiểm tra.. . . .	7
5	Kết quả test từng mẫu.	8
6	Kết quả của tổng kết của bài test.	8

Câu 3

Thiết kế mạch tính tổng của 2 số 32-bit sử dụng giải thuật CLA (Carry Look-Ahead Adder) trong lý thuyết. Lưu ý: tách thành các bộ cộng 4-bit CLA.


Cho các standard cell là: cổng not, các cổng logic 2, 3, 4 ngõ vào.

a) Thiết kế mạch theo phương pháp đã cho và chỉ được dùng các standard cell trên.

Theo lý thuyết, ta định nghĩa được 2 tín hiệu quan trọng là:

- **Generate (G_i)**: Sinh carry ngay tại bit đó: $G_i = A_i \& B_i$.
- **Propagate (P_i)**: Cho phép carry từ bit trước đi qua: $P_i = A_i \oplus B_i$.

Dựa vào đó, ta thiết kế PG Generator (Propagate-Generate Generator) như sau:

 


Hình 1: Sơ đồ logic của PG Generator.

Các tín hiệu G_i và P_i chính là đầu vào cho **Carry Generator** ở cấp kế tiếp. Biểu thức cho carry kế tiếp: $C_{i+1} = G_i | (P_i \& C_{in})$. Nếu thực hiện thế vào liên tục, ta được biểu thức như sau:


$$C_1 = G_0 | (P_0 \& C_{in}) \rightarrow C_2 = G_2 | (G_0 \& P_1) | (P_1 \& P_2 \& C_{in}) \dots$$

Tức là *tất cả các carry có thể tính song song* bằng các phép logic, không cần đợi ripple từng bit. Từ đó ta có thiết kế Carry Generator như sau:

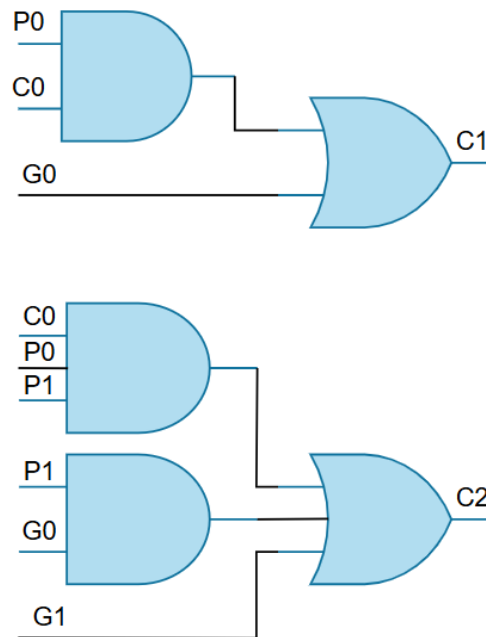

Hình 2: Sơ đồ logic của Carry Generator.


Sau khi biết các biết carry, ta tính tổng: $S_i = P_i \oplus C_{in}$. Từ đó, ta thiết kế bộ cộng CLA 4-bit như sau:

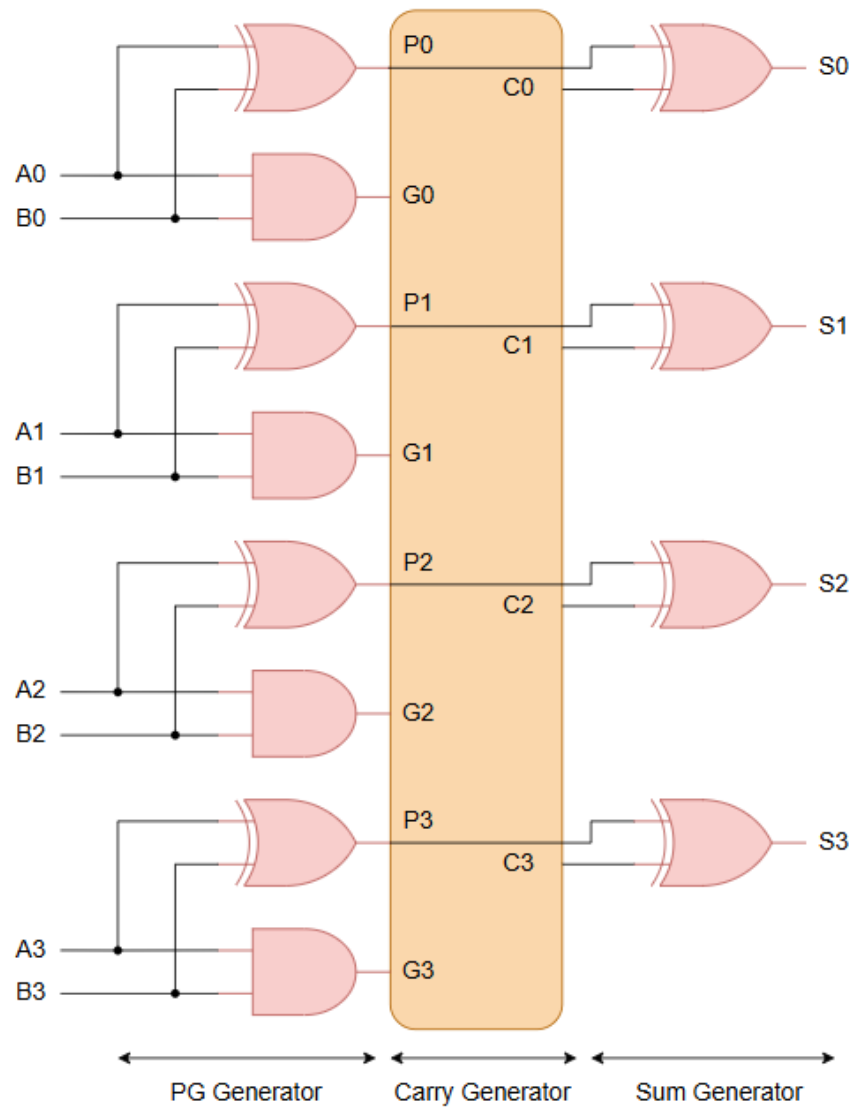

Hình 3: Sơ đồ logic của bộ cộng 4-bit CLA.

Ngoài ra, cũng là sơ đồ logic ấy, ta có thể biểu diễn thiết kế khác như hình bên dưới:



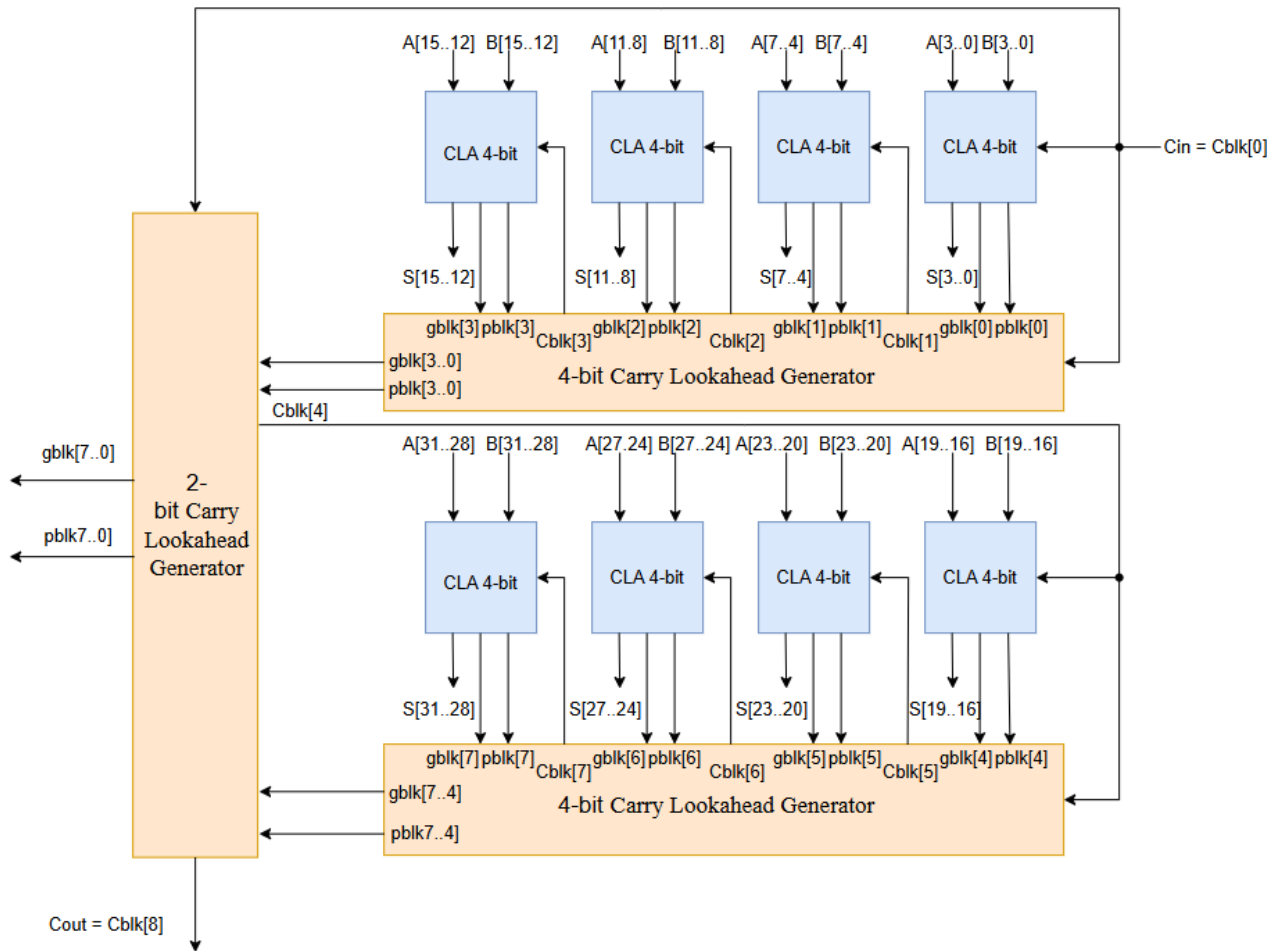

Hình 5: Block diagram của bộ cộng 32-bit CLA.

b) Viết chương trình HDL mô tả mạch đã cho.

```

1  module cla_4bit (
2      input logic [3:0] A,
3      input logic [3:0] B,
4      input logic      Cin,
5      output logic      Gblk,
6      output logic      Pblk,
7      output logic [3:0] S,
8      output logic      Cout
9  );
10     logic [3:0] p, g;
11     logic c1, c2, c3;
12     assign p  = A ^ B;
13     assign g  = A & B;
14     assign c1 = g[0] | (p[0] & Cin);
15     assign c2 = g[1] | (g[0] & p[1]) | (p[1] & p[0] & Cin);
16     assign c3 = g[2] | (g[1] & p[2]) | (g[0] & p[1] & p[2]) | (p[2] & p[1] & p[0] & Cin);
17
18     logic and4, or3;
19     assign and4 = p[3] & p[2] & p[1] & p[0];
20     assign or3  = (g[2] & p[3]) | (g[1] & p[3] & p[2]) | (g[0] & p[3] & p[2] & p[1]);

```

```

21
22 assign Cout = g[3] | or3 | (and4 & Cin) ;
23 assign S[0] = p[0] ^ Cin;
24 assign S[1] = p[1] ^ c1;
25 assign S[2] = p[2] ^ c2;
26 assign S[3] = p[3] ^ c3;
27
28 assign Gblk = g[3] | or3;
29 assign Pblk = and4;
30
31
32 endmodule

```

Listing 1: Chương trình mô tả CLA 4-bit.

```

1 module cla_32bit (
2     input logic clk,
3     input logic rst_n,
4     input logic [31:0] A,
5     input logic [31:0] B,
6     input logic Cin,
7     output logic [31:0] Sum,
8     output logic Cout
9 );
10
11 logic [31:0] A_r, B_r;
12 logic Cin_r;
13
14 always_ff @(posedge clk or negedge rst_n) begin
15     if (!rst_n) begin
16         A_r <= '0;
17         B_r <= '0;
18         Cin_r <= 1'b0;
19     end else begin
20         A_r <= A;
21         B_r <= B;
22         Cin_r <= Cin;
23     end
24 end
25
26 logic [7:0] Pblk, Gblk;
27 logic [8:0] Cblk;
28 logic [31:0] Sum_c;
29 logic Cout_c;
30
31 assign Cblk[0] = Cin_r;
32
33 genvar i;
34 generate
35     for (i = 0; i < 8; i++) begin : BLK
36         cla_4bit u4 (
37             .A (A_r[4*i +: 4]),
38             .B (B_r[4*i +: 4]),
39             .cin (Cblk[i]),
40             .sum (Sum_c[4*i +: 4]),
41             .cout (),
42             .Gblk (Gblk[i]),
43             .Pblk (Pblk[i])
44         );
45         assign Cblk[i+1] = Gblk[i] | (Pblk[i] & Cblk[i]);
46     end
47 endgenerate
48

```



```

49     assign Cout_c = Cblk[8];
50
51
52     always_ff @(posedge clk or negedge rst_n) begin
53         if (!rst_n) begin
54             Sum <= '0;
55             Cout <= 1'b0;
56         end else begin
57             Sum <= Sum_c;
58             Cout <= Cout_c;
59         end
60     end
61 endmodule

```

Listing 2: Chương trình mô tả CLA 32-bit.

c) Viết testbench cho mạch. Testbench thực hiện rải 100 mẫu và tính scoreboard của 100 mẫu đó.

Nhóm em sử dụng dụng dẫu + làm golden model để thực hiện kiểm tra kết quả test như sau:

```

1     expected = {1'b0, tv_a} + {1'b0, tv_b} + tv_cin;

```

Listing 3: Giải thuật chứng minh kết quả của bộ cộng CLA 32-bit.

- Thực hiện kiểm thử (self-checking) với 100 mẫu random để áp vào DUT. So sánh với expected để cập nhật scoreboard.

```

1     $display("=== Start run_test (100 samples) ===");
2     for (idx = 0; idx < 100; idx++) begin
3         // --- generate testcase ---
4         tv_a = $urandom();
5         tv_b = $urandom();
6         tv_cin = $urandom_range(0,1);
7         A_tb = tv_a;
8         B_tb = tv_b;
9         Cin_tb = tv_cin;
10        @(posedge clk);
11        @(posedge clk);
12        #1;
13        // --- compute expected ---
14        expected = {1'b0, tv_a} + {1'b0, tv_b} + tv_cin;
15        got = {Cout_tb, Sum_tb};
16        // --- compare and display ---
17        if (got == expected) begin
18            pass_count++;
19            $display("PASS [%0d] A=0x%08h B=0x%08h Cin=%0d => {Cout,Sum}=0x%09h",
20                idx, tv_a, tv_b, tv_cin, got);
21        end else begin
22            fail_count++;
23            $display("FAIL [%0d] A=0x%08h B=0x%08h Cin=%0d => got=0x%09h (exp=0x%09h)",
24                idx, tv_a, tv_b, tv_cin, got, expected);

```

```

25     end
26 end
27

```

Listing 4: Sinh 100 mẫu random và thực hiện kiểm tra.

Kết quả

```

# === Start run_test (100 samples) ===
# PASS [0] A=0x2e45b278 B=0xd7aeae53 Cin=1 => {Cout,Sum}=0x105f460cc
# PASS [1] A=0x1e3a4d4a B=0x4ba544f7 Cin=1 => {Cout,Sum}=0x069df9242
# PASS [2] A=0xf331e3ec B=0x55820c15 Cin=0 => {Cout,Sum}=0x148b3f001
# PASS [3] A=0xfb325326 B=0x4cd94c49 Cin=0 => {Cout,Sum}=0x1480b9f6f
...
# PASS [97] A=0xb68bc493 B=0x18b2dfcc Cin=0 => {Cout,Sum}=0x0cf3ea45f
# PASS [98] A=0x3662a0de B=0x9cc1dc3f Cin=0 => {Cout,Sum}=0x0d3247d1d
# PASS [99] A=0xafde0bca B=0xcf523f4e Cin=1 => {Cout,Sum}=0x17f304b19

```

Listing 5: Kết quả test từng mẫu.

- Kết quả tổng kết.

```

# === Test summary ===
# Total samples = 100
# PASS = 100
# FAIL = 0
# === End run_test ===

```

Listing 6: Kết quả của tổng kết của bài test.