

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING

—oOo—



HOMEWORK REPORT

Chương 3 - Thiết kế mạch tổ hợp

SUPERVISOR: Nguyễn Trung Hiếu
SUBJECT: Digital System Design
and Verification (EE3213)
GROUP: 04

List of Members

STT	MSSV	Họ Và Tên	Lớp
1	2213874	Nguyễn Thanh Tùng	L01
2	2210780	Nguyễn Đại Đồng	L01
3	2213496	Nguyễn Quốc Tín	L01

Ho Chi Minh, ../../20..

Mục lục

Câu 2	1
a)	1
b)	4
c)	8
Câu 6	12
a)	13
b)	17
c)	24

Danh sách hình vẽ

1	Sơ đồ logic của bộ LOPD 4bit.	1
2	Sơ đồ logic của bộ LOPD 8bit.	2
3	Sơ đồ logic của bộ LOPD 16bit.	3
4	Sơ đồ logic của bộ LOPD 24-bit.	4
5	Sơ đồ logic của bộ Comparator 2-bit.	14
6	Sơ đồ logic của bộ Comparator 4-bit.	15
7	Sơ đồ logic của bộ Comparator 8-bit.	16
8	Bộ so sánh và swap giá trị trong Bitonic Merger Sort.	17
9	Bộ sắp xếp Bitonic Merger Sort.	17

Danh sách bảng

1	Bảng sự thật của bộ phát hiện bit 1 (Leading one position) cho 4 bit.	1
2	Bảng sự thật cho bộ so sánh 2-bit $A < B$	13

List of Listings

1	Chương trình mô tả LOPD 4-bit.	5
2	Chương trình mô tả LOPD 8-bit.	5
3	Chương trình mô tả LOPD 16-bit.	6
4	Chương trình mô tả LOPD 24-bit.	7
5	Giải thuật chứng minh kết quả của bộ LOPD 24-bit.	8
6	Test trường hợp 24-bit không có bit 1.	9
7	Kết quả của trường hợp 24-bit không có bit 1.	9
8	Test 24 trường hợp vị trí bit 1 cho bộ LOPD 24-bit.	9
9	Kết quả của TestCase1.	9
10	Test 100 trường hợp đầu vào ngẫu nhiên cho bộ LOPD 24-bit.	10
11	Kết quả của TestCase2.	10
12	Kết quả của tổng kết của bài test.	11
13	Chương trình mô tả bộ so sánh 2-bit.	17
14	Chương trình mô tả bộ so sánh 4-bit.	18
15	Chương trình mô tả bộ so sánh 8-bit.	18
16	Chương trình mô tả một đơn vị của bộ Bitonic Merger Sort.	19
17	Chương trình mô tả bộ Bitonic Merger Sort Block-4.	19
18	Chương trình mô tả bộ Bitonic Merger Sort Block-8.	21
19	Chương trình mô tả bộ Bitonic Merger Sort 8 phần tử đầu vào.	23
20	Giải thuật chứng minh bộ Bitonic Merger Sort 8 phần tử.	24
21	Test trường hợp các đầu vào đều là không.	25
22	Kết quả khi cho 8 phần tử ngõ vào đều là không.	26
23	Test 1 trường hợp ngẫu nhiên.	26
24	Kết quả khi cho 1 trường hợp ngẫu nhiên.	27
25	Test 100 trường hợp ngẫu nhiên.	27
26	Kết quả khi cho 100 trường hợp ngẫu nhiên.	27
27	Kết quả của tổng kết của bài test.	28
28	Kết quả khi cho 8 phần tử ngõ vào đều là không.	28
29	Kết quả khi cho 1 trường hợp ngẫu nhiên.	29
30	Kết quả khi cho 100 trường hợp ngẫu nhiên.	29
31	Kết quả của tổng kết của bài test.	30

Câu 2

Thiết kế mạch tổ hợp tìm vị trí bit 1 đầu tiên (tính từ MSB) của chuỗi 24-bit. Cho các standard cell như sau: cổng not, các cổng logic 2 ngõ vào, mux 2-1, mux 4-1.


a) Thiết kế mạch chỉ được dùng các standard cell trên.

Đầu tiên nhóm em sẽ thiết kế từ một bộ tìm kiếm vị trí bit 1 đầu tiên (tính từ MSB) cho một chuỗi 4-bit trước.

Input				Output		Zero Flag
X_3	X_2	X_1	X_0	Y_1	Y_0	V
0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	X	0	1	0
0	1	X	X	1	0	0
1	X	X	X	1	1	0


Bảng 1: Bảng sự thật của bộ phát hiện bit 1 (Leading one position) cho 4 bit.

Từ bảng 1, ta rút gọn và có được mạch như sau:

 


Hình 1: Sơ đồ logic của bộ LOPD 4bit.

Từ bộ LOPD 4-bit trên, ta triển khai bộ LOPD 8-bit và bộ LOPD 16-bit như sau:

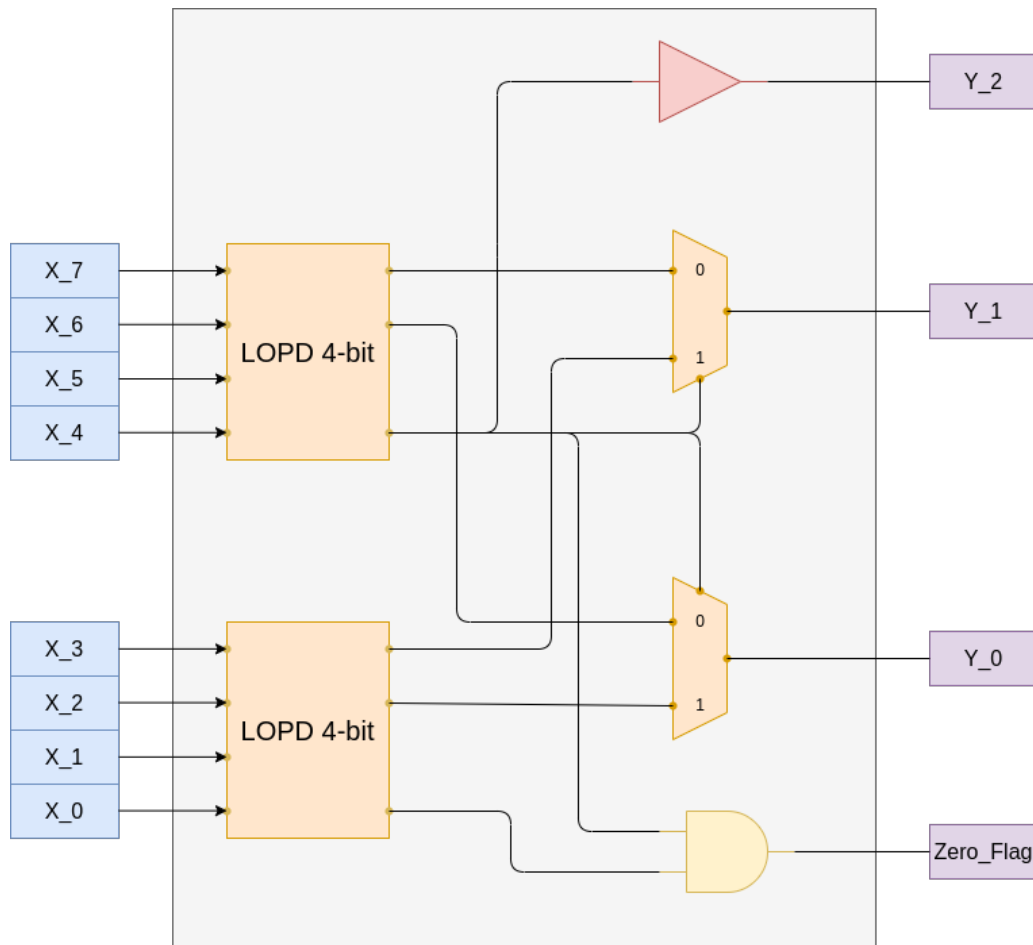


Hình 2: Sơ đồ logic của bộ LOPD 8bit.

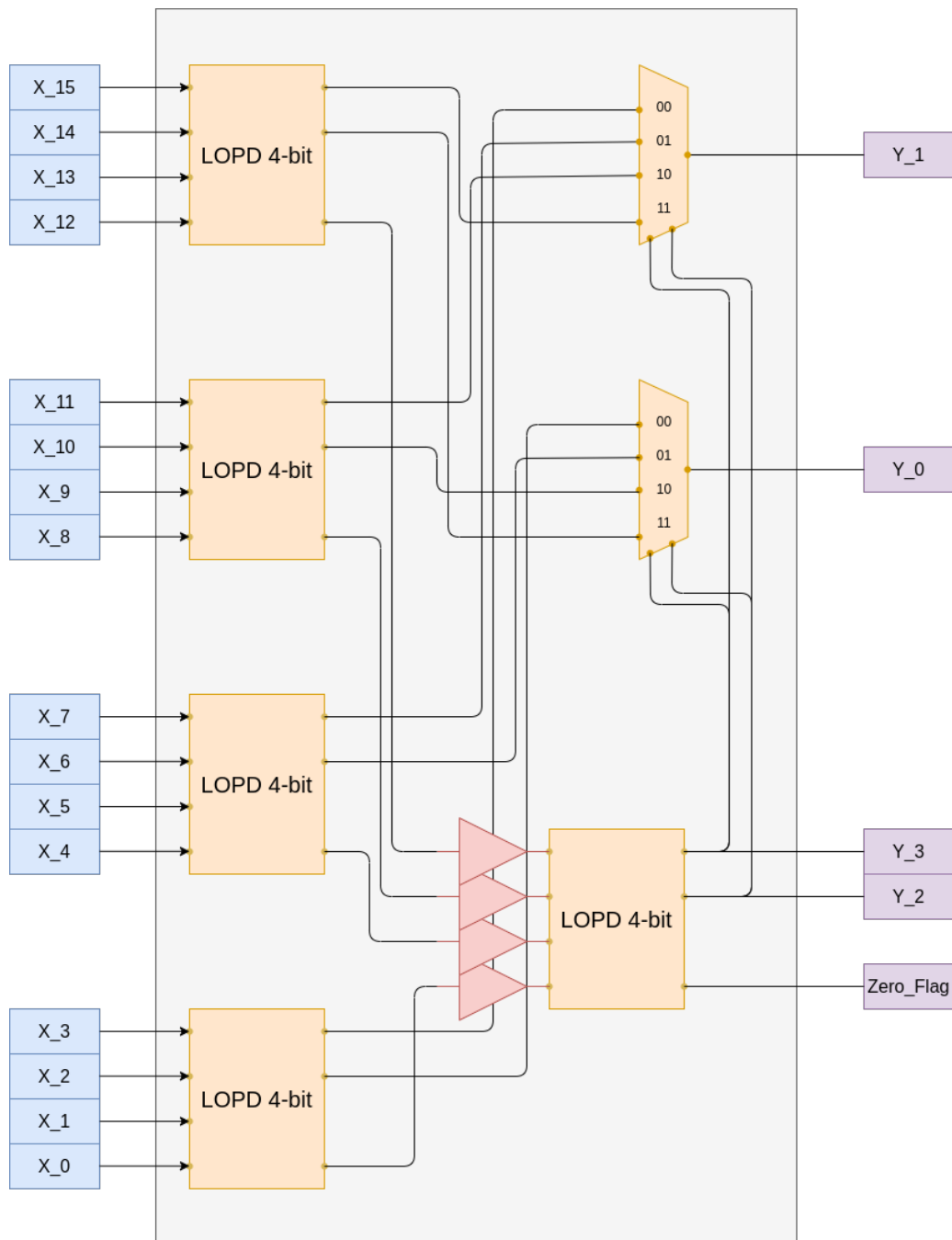

Hình 3: Sơ đồ logic của bộ LOPD 16bit.

Từ bộ LOPD 8-bit và LOPD 16-bit trên, ta ghép lại thành 24-bit với LOPD 8-bit vào vị trí 8-bit cao (từ 23 \rightarrow 16) và bộ LOPD 16-bit vào 16-bit thấp (từ 15 \rightarrow 0).

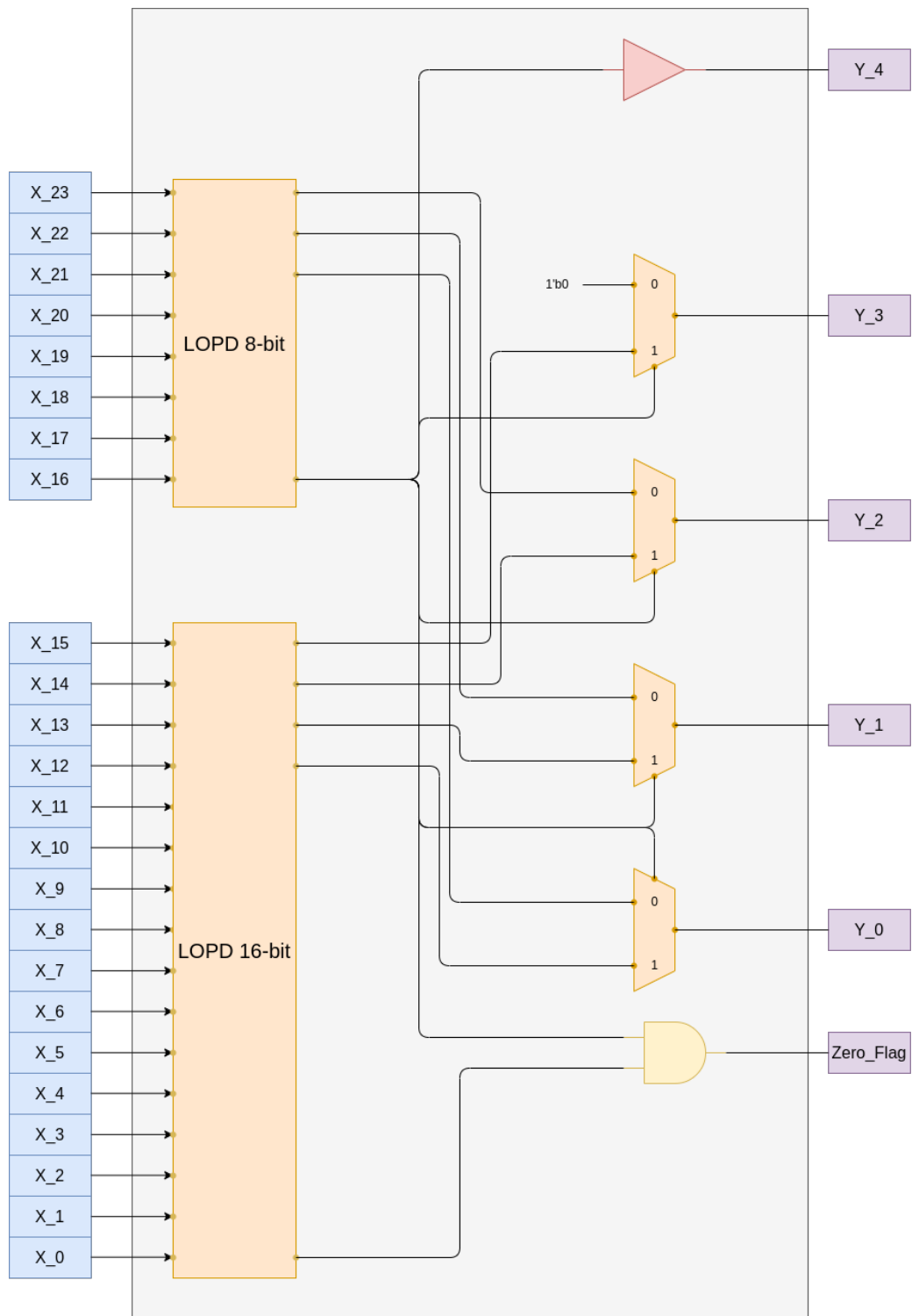

Hình 4: Sơ đồ logic của bộ LOPD 24-bit.

b) Viết chương trình HDL mô tả mạch đã cho.

```

1  module LOPD_4bit(
2      input logic [3:0]      i_data ,
3      output logic [1:0]     o_pos_one,
4      output logic          o_zero_flag
5  );
6
7      //////////////////////////////////////////////////// LDO ////////////////////////////////////////////////////
8      // D[3] | D[2] | D[1] | D[0] | P0[3] | P0[2] | P0[1] | P0[0] | ZERO_FLAG |
9      // 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10     // 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11     // 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12     // 0 | 1 | X | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13     // 1 | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14     //////////////////////////////////////////////////// LDOD ////////////////////////////////////////////////////
15     // D[3] | D[2] | D[1] | D[0] | P0[1] | P0[0] | ZERO_FLAG |
16     // 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17     // 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18     // 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 |
19     // 0 | 1 | X | X | 1 | 0 | 0 |
20     // 1 | X | X | X | 1 | 1 | 0 |
21
22     assign o_zero_flag = ~((o_pos_one[1] | (i_data[1] | i_data[0])));
23     assign o_pos_one[1] = i_data[3] | i_data[2];
24     assign o_pos_one[0] = ((~(i_data[3] | i_data[2])) & (i_data[1])) | (i_data[3]);
25
26 endmodule

```

Listing 1: Chương trình mô tả LOPD 4-bit.

```

1  module LOPD_8bit(
2      input logic [7:0]      i_data ,
3      output logic [2:0]     o_pos_one,
4      output logic          o_zero_flag
5  );
6
7      ////////////////////////////////////////////////////
8      // LOPD_4bit_unit_0
9      ////////////////////////////////////////////////////
10     logic w_zero_flag_0;
11     logic [1:0] w_pos_one_0;
12     LOPD_4bit LOPD_4bit_unit_0 (
13         .i_data      (i_data[3:0]),
14         .o_pos_one    (w_pos_one_0),
15         .o_zero_flag  (w_zero_flag_0)
16     );
17
18     ////////////////////////////////////////////////////
19     // LOPD_4bit_unit_1
20     ////////////////////////////////////////////////////
21     logic w_zero_flag_1;
22     logic [1:0] w_pos_one_1;
23     LOPD_4bit LOPD_4bit_unit_1 (
24         .i_data      (i_data[7:4]),
25         .o_pos_one    (w_pos_one_1),
26         .o_zero_flag  (w_zero_flag_1)
27     );
28
29     ////////////////////////////////////////////////////
30     // LOD_8bit_unit
31     ////////////////////////////////////////////////////
32     assign o_zero_flag = w_zero_flag_0 & w_zero_flag_1;
33     assign o_pos_one[2] = ~(w_zero_flag_1);

```



```

34 assign o_pos_one[1] = (w_zero_flag_1) ? w_pos_one_0[1] : w_pos_one_1[1];
35 assign o_pos_one[0] = (w_zero_flag_1) ? w_pos_one_0[0] : w_pos_one_1[0];
36
37 endmodule

```

Listing 2: Chương trình mô tả LOPD 8-bit.

```

1  module LOPD_16bit(
2      input logic [15:0]    i_data ,
3      output logic [3:0]    o_pos_one,
4      output logic          o_zero_flag
5  );
6
7
8  // ////////////////////////////////////////
9  // // LOPD_4bit_unit
10 // ////////////////////////////////////////
11 logic [1:0] w_one_position_0_0;
12 logic       w_zero_flag_0_0;
13 LOPD_4bit LOPD4BIT_0_0 (
14     .i_data      (i_data[3:0]),
15     .o_pos_one   (w_one_position_0_0),
16     .o_zero_flag (w_zero_flag_0_0)
17 );
18 logic [1:0] w_one_position_0_1;
19 logic       w_zero_flag_0_1;
20 LOPD_4bit LOPD4BIT_0_1 (
21     .i_data      (i_data[7:4]),
22     .o_pos_one   (w_one_position_0_1),
23     .o_zero_flag (w_zero_flag_0_1)
24 );
25 logic [1:0] w_one_position_0_2;
26 logic       w_zero_flag_0_2;
27 LOPD_4bit LOPD4BIT_0_2 (
28     .i_data      (i_data[11:8]),
29     .o_pos_one   (w_one_position_0_2),
30     .o_zero_flag (w_zero_flag_0_2)
31 );
32 logic [1:0] w_one_position_0_3;
33 logic       w_zero_flag_0_3;
34 LOPD_4bit LOPD4BIT_0_3 (
35     .i_data      (i_data[15:12]),
36     .o_pos_one   (w_one_position_0_3),
37     .o_zero_flag (w_zero_flag_0_3)
38 );
39
40 logic [1:0] w_one_position_1_0;
41 LOPD_4bit LOPD4BIT_1_0 (
42     .i_data      ({~w_zero_flag_0_3, ~w_zero_flag_0_2, ~w_zero_flag_0_1, ~w_zero_flag_0_2}),
43     .o_pos_one   (w_one_position_1_0),
44     .o_zero_flag (o_zero_flag)
45 );
46
47 // ////////////////////////////////////////
48 // // LOD_16bit_unit
49 // ////////////////////////////////////////
50 MUX_4_1 #(
51     .SIZE_DATA (1)
52 ) MUX_4_1_0(
53     .i_data_0      (w_one_position_0_0[0]),
54     .i_data_1      (w_one_position_0_1[0]),
55     .i_data_2      (w_one_position_0_2[0]),
56     .i_data_3      (w_one_position_0_3[0]),

```

```

57     .i_select      ({o_pos_one[3], o_pos_one[2]}),
58     .o_data        (o_pos_one[0])
59 );
60 MUX_4_1 #(
61     .SIZE_DATA     (1)
62 ) MUX_4_1_1(
63     .i_data_0       (w_one_position_0_0[1]),
64     .i_data_1       (w_one_position_0_1[1]),
65     .i_data_2       (w_one_position_0_2[1]),
66     .i_data_3       (w_one_position_0_3[1]),
67     .i_select       ({o_pos_one[3], o_pos_one[2]}),
68     .o_data         (o_pos_one[1])
69 );
70
71 assign o_pos_one[2] = w_one_position_1_0[0];
72 assign o_pos_one[3] = w_one_position_1_0[1];
73
74 endmodule
75
76 module MUX_4_1 #(
77     parameter SIZE_DATA = 1
78 )(
79     input logic [SIZE_DATA-1:0] i_data_0 ,
80     input logic [SIZE_DATA-1:0] i_data_1 ,
81     input logic [SIZE_DATA-1:0] i_data_2 ,
82     input logic [SIZE_DATA-1:0] i_data_3 ,
83     input logic [1:0] i_select ,
84     output logic [SIZE_DATA-1:0] o_data
85 );
86 reg [SIZE_DATA-1:0] w_o_mux;
87 always_comb begin : MUX_4_1_1
88     case (i_select)
89         2'b00:
90             w_o_mux = i_data_0;
91         2'b01:
92             w_o_mux = i_data_1;
93         2'b10:
94             w_o_mux = i_data_2;
95         2'b11:
96             w_o_mux = i_data_3;
97         default:
98             w_o_mux = '0;
99     endcase
100 end
101 assign o_data = w_o_mux;
102
103 endmodule

```

Listing 3: Chương trình mô tả LOPD 16-bit.

```

1  module Question2 #(
2      parameter SIZE_DATA    = 24 ,
3      parameter SIZE_LOPD    = 5
4  )(
5      input logic [SIZE_DATA-1:0] i_data ,
6      output logic [SIZE_LOPD-1:0] o_one_position ,
7      output logic o_zero_flag
8  );
9
10 logic [15:0] LOPD16_i_data;
11 assign LOPD16_i_data = i_data[15:0];
12 logic [3:0] LOPD16_o_pos_one;
13 logic LOPD16_o_zero_flag;

```

```

14 logic [7:0]      LOPD8_i_data;
15 assign LOPD8_i_data = i_data[23:16];
16 logic [2:0]      LOPD8_o_pos_one;
17 logic            LOPD8_o_zero_flag;
18 LOPD_16bit LOPD_16bit_UNIT_LSB (
19     .i_data      (LOPD16_i_data),
20     .o_pos_one   (LOPD16_o_pos_one),
21     .o_zero_flag (LOPD16_o_zero_flag)
22 );
23
24 LOPD_8bit LOPD_8bit_UNIT_MSB (
25     .i_data      (LOPD8_i_data),
26     .o_pos_one   (LOPD8_o_pos_one),
27     .o_zero_flag (LOPD8_o_zero_flag)
28 );
29
30 assign o_zero_flag = LOPD16_o_zero_flag & LOPD8_o_zero_flag;
31 assign o_one_position[0] = LOPD8_o_zero_flag ? LOPD16_o_pos_one[0] : LOPD8_o_pos_one[0];
32 assign o_one_position[1] = LOPD8_o_zero_flag ? LOPD16_o_pos_one[1] : LOPD8_o_pos_one[1];
33 assign o_one_position[2] = LOPD8_o_zero_flag ? LOPD16_o_pos_one[2] : LOPD8_o_pos_one[2];
34 assign o_one_position[3] = LOPD8_o_zero_flag ? LOPD16_o_pos_one[3] : 1'b0;
35 assign o_one_position[4] = ~LOPD8_o_zero_flag;
36
37 endmodule

```

Listing 4: Chương trình mô tả LOPD 24-bit.

c) Viết testbench cho mạch, thực hiện testbench với 100 mẫu và tính scoreboard của 100 mẫu đó.

Đầu tiên nhóm em thực hiện triển khai chứng minh kết quả đúng bằng giải thuật sau:

```

1 function automatic logic [SIZE_LOP-1:0] Test_LOPD(
2     input logic [SIZE_DATA-1:0] f_i_data
3 );
4     logic [SIZE_DATA-1:0] t_temp;
5     int cnt_position_1;
6     begin
7         t_temp = f_i_data;
8         cnt_position_1 = 0;
9
10        if(t_temp == 0) begin
11            Test_LOPD = 0;
12        end else begin
13            while (t_temp[SIZE_DATA-1] == 0) begin
14                t_temp = t_temp << 1;
15                cnt_position_1 ++;
16            end
17            Test_LOPD = SIZE_DATA - cnt_position_1 - 1;
18        end
19    end
20 endfunction

```

Listing 5: Giải thuật chứng minh kết quả của bộ LOPD 24-bit.

- TestCase0: Thực hiện test với đầu vào là 24'b0.

```

1      repeat (1) begin
2          @(posedge i_clk);
3          #1;
4          i_addr = i_addr + 1;
5          i_data = 24'b0;
6          @(negedge i_clk);
7          #1;
8          $display("[TIME: %5t] [%s] i_data = %b (%d) \t| o_one_position = %b (%d) \t| o_zero_flag = %
b", $time, "Zero", i_data, i_data, o_one_position, o_one_position, o_zero_flag);
9          $display("=> %4s: Expect: %8h, DUT: %8h ", (Test_LOPD(i_data) == o_one_position) ? "PASS" :
"FAIL", o_one_position, Test_LOPD(i_data));
10         test_count = test_count + 1;
11         test_pass = (Test_LOPD(i_data) == o_one_position) ? test_pass + 1 : test_pass;
12     end
13

```

Listing 6: Test trường hợp 24-bit không có bit 1.

Kết quả

```

[TIME: 41000] [Zero] i_data = 000000000000000000000000 (      0)      | o_one_position = 00000
( 0) | o_zero_flag = 1
=> PASS: Expect: 00000000, DUT: 00000000

```

Listing 7: Kết quả của trường hợp 24-bit không có bit 1.

- TestCase1: Thực hiện test tất cả các giá trị bit 1 với dùng phương pháp shift left để test tất cả các vị trí bit 1 trong 24-bit.

```

1      bit_pos = 1;
2      repeat (24) begin
3          @(posedge i_clk);
4          #1;
5          i_addr = i_addr + 1;
6          i_data = bit_pos;
7          @(negedge i_clk);
8          #1;
9          $display("[TIME: %5t] [%s] i_data = %b (%d) \t| o_one_position = %b (%d) \t| o_zero_flag = %
b", $time, "Direcly", i_data, i_data, o_one_position, o_one_position, o_zero_flag);
10         $display("=> %4s: Expect: %8h, DUT: %8h ", (Test_LOPD(i_data) == o_one_position) ? "PASS" :
"FAIL", o_one_position, Test_LOPD(i_data));
11         test_count = test_count + 1;
12         test_pass = (Test_LOPD(i_data) == o_one_position) ? test_pass + 1 : test_pass;
13         bit_pos = bit_pos << 1'b1;
14     end
15

```

Listing 8: Test 24 trường hợp vị trí bit 1 cho bộ LOPD 24-bit.

Kết quả

```

[TIME: 41000] [Direcly] i_data = 000000000000000000000001 (      1) | o_one_position = 00000 (
0) | o_zero_flag = 0
=> PASS: Expect: 00000000, DUT: 00000000
[TIME: 51000] [Direcly] i_data = 000000000000000000000010 (      2) | o_one_position = 00001 (
1) | o_zero_flag = 0
=> PASS: Expect: 00000001, DUT: 00000001

```

```
[TIME: 61000] [Direcly] i_data = 000000000000000000000000100 ( 4) | o_one_position = 00010 (
2) | o_zero_flag = 0
=> PASS: Expect: 00000002, DUT: 00000002
[TIME: 71000] [Direcly] i_data = 0000000000000000000000001000 ( 8) | o_one_position = 00011 (
3) | o_zero_flag = 0
=> PASS: Expect: 00000003, DUT: 00000003
...
[TIME: 261000] [Direcly] i_data = 010000000000000000000000000 ( 4194304) | o_one_position = 10110
(22) | o_zero_flag = 0
=> PASS: Expect: 00000016, DUT: 00000016
[TIME: 271000] [Direcly] i_data = 1000000000000000000000000000 ( 8388608) | o_one_position = 10111
(23) | o_zero_flag = 0
=> PASS: Expect: 00000017, DUT: 00000017
```

Listing 9: Kết quả của TestCase1.

- TestCase2: Thực hiện test ngẫu nhiên giá trị đầu vào.

```
1 repeat (100) begin
2   @(posedge i_clk);
3   #1;
4   bit_pos = $urandom_range(0, SIZE_DATA-1);
5   i_data = 24'b1 << bit_pos;
6   if ($urandom_range(0, 1)) begin
7     i_data |= $urandom_range(0, (1 << SIZE_DATA) - 1);
8   end
9   #5;
10  $display("[TIME: %5t] [%s] i_data = %b (%d) \t| o_one_position = %b (%d) \t| o_zero_flag = %
b", $time, "Random", i_data, i_data, o_one_position, o_one_position, o_zero_flag);
11  $display("=> %4s: Expect: %8h, DUT: %8h ", (Test_LOPD(i_data) == o_one_position) ? "PASS" :
"FAIL", o_one_position, Test_LOPD(i_data));
12  test_count = test_count + 1;
13  test_pass = (Test_LOPD(i_data) == o_one_position) ? test_pass + 1 : test_pass;
14  i_addr = i_addr + 1;
15  end
16
```

Listing 10: Test 100 trường hợp đầu vào ngẫu nhiên cho bộ LOPD 24-bit.

Kết quả

```
[TIME: 281000] [Random] i_data = 0001000000000000000000000000 ( 1048576) | o_one_position = 10100
(20) | o_zero_flag = 0
=> PASS: Expect: 00000014, DUT: 00000014
[TIME: 291000] [Random] i_data = 0000000000000000000000000000100 ( 4) | o_one_position = 00010 (
2) | o_zero_flag = 0
=> PASS: Expect: 00000002, DUT: 00000002
[TIME: 301000] [Random] i_data = 0000000000000000000000000000001 ( 1) | o_one_position = 00000 (
0) | o_zero_flag = 0
=> PASS: Expect: 00000000, DUT: 00000000
[TIME: 311000] [Random] i_data = 0100000000000000000000000000000 ( 4194304) | o_one_position = 10110
(22) | o_zero_flag = 0
=> PASS: Expect: 00000016, DUT: 00000016
...
[TIME: 1241000] [Random] i_data = 01000000000000000000000000000 ( 4194304) | o_one_position = 10110
(22) | o_zero_flag = 0
=> PASS: Expect: 00000016, DUT: 00000016
[TIME: 1251000] [Random] i_data = 00000000010000000000000000000 ( 16384) | o_one_position = 01110
(14) | o_zero_flag = 0
=> PASS: Expect: 0000000e, DUT: 0000000e
```

```
[TIME: 1261000] [Random] i_data = 00000010000000000000000000 ( 131072) | o_one_position = 10001
(17) | o_zero_flag = 0
=> PASS: Expect: 00000011, DUT: 00000011
[TIME: 1271000] [Random] i_data = 00000000001000000000000000 ( 8192) | o_one_position = 01101
(13) | o_zero_flag = 0
=> PASS: Expect: 0000000d, DUT: 0000000d
```

Listing 11: Kết quả của TestCase2.


- Kết quả tổng kết.

```
=====
=====TEST SUMMARY=====
Total test cases:    125
Passed              :    125
Failed              :      0
Pass rate           : 100.00%
=====
```


Listing 12: Kết quả của tổng kết của bài test.

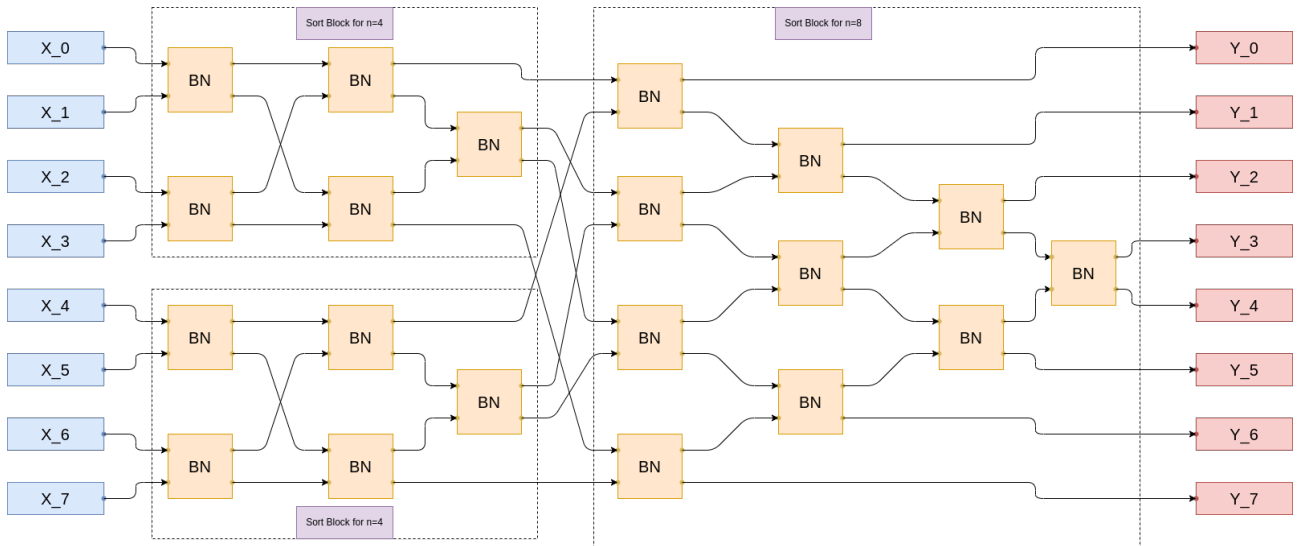Câu 6

Thiết kế một bộ sắp xếp song song như hình dưới, mô tả giải thuật sắp xếp 8 mẫu ngõ vào x_1, x_2, \dots, x_8 , và cho ngõ ra là y_1, y_2, \dots, y_8 theo thứ tự giảm dần (hoặc tăng dần).



 Trong đó, mỗi bộ BN (Bitonic Merger Sort) có cấu trúc như hình:



Cho các standard cell là: Cổng NOT, các cổng logic 2 ngõ vào, Mux 2-1, Mux 4-1.

a) Giả sử các mẫu ngõ vào có độ rộng là 8bit. Thiết kế mạch trên theo phương pháp đã cho và chỉ được sử dụng các standard cell trên.


- Bộ so sánh 8bit

+ Triển khai bộ so sánh 2-bit

Input				Output	
a_1	a_0	b_1	b_0	less	equal
0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	0	1


Bảng 2: Bảng sự thật cho bộ so sánh 2-bit $A < B$.

Từ bộ bảng sự thật 2, ta rút gọn kìa K về dạng như sau:

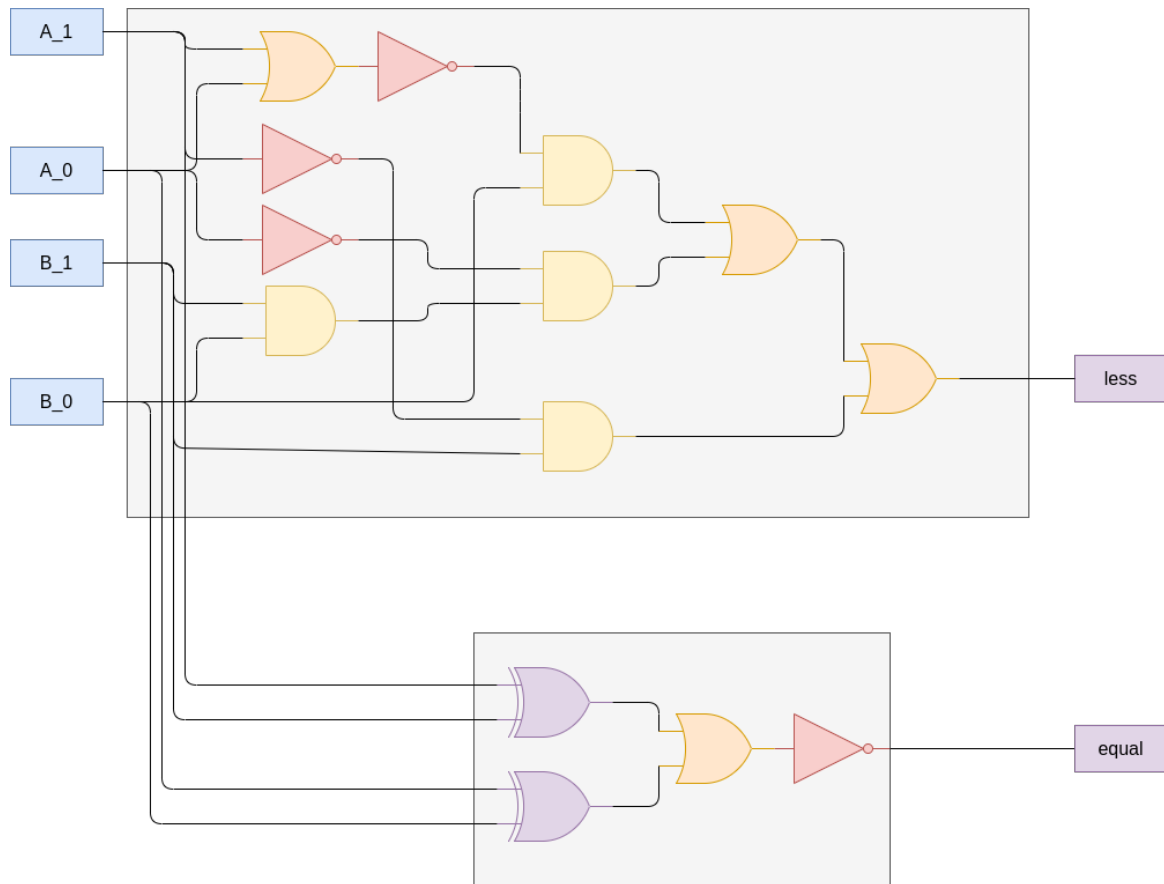


Hình 5: Sơ đồ logic của bộ Comparator 2-bit.

+ Triển khai bộ so sánh 4-bit

 


Sử dụng bộ lan truyền dấu so sánh trên, với nếu các bit trên có xuất hiện bit less thì ngõ ra lan truyền bit less, còn nếu bit thấp thì nếu tầng trên bằng nhau và các tầng thấp có bit less ngõ ra lan truyền bit less.

 

Hình 6: Sơ đồ logic của bộ Comparator 4-bit.


+ Triển khai bộ so sánh 8-bit

Tương tự với bộ 4-bit, thì 8-bit được triển khai với 2 bộ 4-bit.

 


Hình 7: Sơ đồ logic của bộ Comparator 8-bit.

- Bộ Swap 8bit

 

Hình 8: Bộ so sánh và swap giá trị trong Bitonic Merger Sort.

- Bitonic Merger Sort

 

Hình 9: Bộ sắp xếp Bitonic Merger Sort.

b) Viết chương trình HDL mô tả mạch đã cho.

```

1  module COMP_2bit(
2      input  logic [1:0] i_data_a,
3      input  logic [1:0] i_data_b,
4      output logic       o_less,
5      output logic       o_equal
6  );
7      // assign o_less = (~i_data_a[1] & ~i_data_a[0] & i_data_b[0]) | (~i_data_a[0] & i_data_b[1] & i_data_b
      //                    [0]) | (~i_data_a[1] & i_data_b[1]);

```

```

8 // assign o_equal = ~(i_data_a ^ i_data_b);
9 assign o_less = ((~(i_data_a[1] | i_data_a[0])) & i_data_b[0]) | (~i_data_a[0] & (i_data_b[1] &
10 i_data_b[0])) | (~i_data_a[1] & i_data_b[1]);
11 assign o_equal = ~(i_data_a ^ i_data_b);
endmodule

```

Listing 13: Chương trình mô tả bộ so sánh 2-bit.

```

1 module COMP_4bit(
2     input logic [3:0] i_data_a,
3     input logic [3:0] i_data_b,
4     output logic      o_less,
5     output logic      o_equal
6 );
7     logic w_less_low, w_equal_low;
8     logic w_less_high, w_equal_high;
9
10    COMP_2bit u_low (
11        .i_data_a (i_data_a[1:0]),
12        .i_data_b (i_data_b[1:0]),
13        .o_less   (w_less_low),
14        .o_equal  (w_equal_low)
15    );
16
17    COMP_2bit u_high (
18        .i_data_a (i_data_a[3:2]),
19        .i_data_b (i_data_b[3:2]),
20        .o_less   (w_less_high),
21        .o_equal  (w_equal_high)
22    );
23
24    assign o_less = w_less_high | (w_equal_high & w_less_low);
25    assign o_equal = w_equal_high & w_equal_low;
26 endmodule

```

Listing 14: Chương trình mô tả bộ so sánh 4-bit.

```

1 module COMP_less #(
2     parameter SIZE_DATA = 8
3 )(
4     input logic [SIZE_DATA-1:0] i_data_a,
5     input logic [SIZE_DATA-1:0] i_data_b,
6     output logic      o_less
7 );
8     logic w_less_low, w_equal_low;
9     logic w_less_high, w_equal_high;
10
11    COMP_4bit u_low (
12        .i_data_a (i_data_a[3:0]),
13        .i_data_b (i_data_b[3:0]),
14        .o_less   (w_less_low),
15        .o_equal  (w_equal_low)
16    );
17
18    COMP_4bit u_high (
19        .i_data_a (i_data_a[7:4]),
20        .i_data_b (i_data_b[7:4]),
21        .o_less   (w_less_high),
22        .o_equal  (w_equal_high)
23    );
24
25    assign o_less = w_less_high | (w_equal_high & w_less_low);

```

```
26 endmodule
```

Listing 15: Chương trình mô tả bộ so sánh 8-bit.

```

1  module Compare_and_Swap_unit #(
2      parameter IS_ASC      = 1 ,
3      parameter SIZE_DATA   = 8
4  )(
5      input logic [SIZE_DATA-1:0] i_data_a ,
6      input logic [SIZE_DATA-1:0] i_data_b ,
7      output logic [SIZE_DATA-1:0] o_data_max ,
8      output logic [SIZE_DATA-1:0] o_data_min
9  );
10
11  logic w_compare;
12  COMP_less #(
13      .SIZE_DATA (SIZE_DATA)
14  ) COMP_UNIT (
15      // o_less = i_data_a < i_data_b
16      .i_data_a (i_data_a),
17      .i_data_b (i_data_b),
18      .o_less (w_compare)
19  );
20  // COMP_parallel_prefix_binary #(
21  //     .SIZE_DATA (SIZE_DATA)
22  // ) COMP_UNIT (
23  //     .i_data_a (i_data_a),
24  //     .i_data_b (i_data_b),
25  //     .o_less (w_compare)
26  // );
27
28  generate
29      if(IS_ASC) begin
30          assign o_data_max = w_compare ? i_data_b : i_data_a;
31          assign o_data_min = w_compare ? i_data_a : i_data_b;
32      end else begin
33          assign o_data_max = w_compare ? i_data_a : i_data_b;
34          assign o_data_min = w_compare ? i_data_b : i_data_a;
35      end
36  endgenerate
37
38  endmodule

```

Listing 16: Chương trình mô tả một đơn vị của bộ Bitonic Merger Sort.

```

1  module Bitonic_Block4 #(
2      parameter IS_ASC      = 1 ,
3      parameter SIZE_DATA   = 8
4  )(
5      input logic [SIZE_DATA-1:0] i_data_0 ,
6      input logic [SIZE_DATA-1:0] i_data_1 ,
7      input logic [SIZE_DATA-1:0] i_data_2 ,
8      input logic [SIZE_DATA-1:0] i_data_3 ,
9      output logic [SIZE_DATA-1:0] o_data_0 ,
10     output logic [SIZE_DATA-1:0] o_data_1 ,
11     output logic [SIZE_DATA-1:0] o_data_2 ,
12     output logic [SIZE_DATA-1:0] o_data_3
13 );
14
15  //////////////////////////////////////
16  // Internal Logics
17  //////////////////////////////////////

```

```

18 wire [SIZE_DATA-1:0] w_data_max_0_0, w_data_max_0_1;
19 wire [SIZE_DATA-1:0] w_data_min_0_0, w_data_min_0_1;
20 wire [SIZE_DATA-1:0] w_data_max_1_0, w_data_max_1_1;
21 wire [SIZE_DATA-1:0] w_data_min_1_0, w_data_min_1_1;
22 wire [SIZE_DATA-1:0] w_data_max_2_0, w_data_min_2_0;
23
24 ////////////////////////////////////////////////////
25 // SubModules
26 ////////////////////////////////////////////////////
27
28 Compare_and_Swap_unit #(
29     .IS_ASC      (IS_ASC),
30     .SIZE_DATA   (SIZE_DATA)
31 ) CAS_0_0 (
32     .i_data_a     (i_data_0),
33     .i_data_b     (i_data_1),
34     .o_data_max   (w_data_max_0_0),
35     .o_data_min   (w_data_min_0_0)
36 );
37
38 Compare_and_Swap_unit #(
39     .IS_ASC      (IS_ASC),
40     .SIZE_DATA   (SIZE_DATA)
41 ) CAS_0_1 (
42     .i_data_a     (i_data_2),
43     .i_data_b     (i_data_3),
44     .o_data_max   (w_data_max_0_1),
45     .o_data_min   (w_data_min_0_1)
46 );
47
48 Compare_and_Swap_unit #(
49     .IS_ASC      (IS_ASC),
50     .SIZE_DATA   (SIZE_DATA)
51 ) CAS_1_0 (
52     .i_data_a     (w_data_max_0_0),
53     .i_data_b     (w_data_max_0_1),
54     .o_data_max   (w_data_max_1_0),
55     .o_data_min   (w_data_min_1_0)
56 );
57
58 Compare_and_Swap_unit #(
59     .IS_ASC      (IS_ASC),
60     .SIZE_DATA   (SIZE_DATA)
61 ) CAS_1_1 (
62     .i_data_a     (w_data_min_0_0),
63     .i_data_b     (w_data_min_0_1),
64     .o_data_max   (w_data_max_1_1),
65     .o_data_min   (w_data_min_1_1)
66 );
67
68 Compare_and_Swap_unit #(
69     .IS_ASC      (IS_ASC),
70     .SIZE_DATA   (SIZE_DATA)
71 ) CAS_2_0 (
72     .i_data_a     (w_data_min_1_0),
73     .i_data_b     (w_data_max_1_1),
74     .o_data_max   (w_data_max_2_0),
75     .o_data_min   (w_data_min_2_0)
76 );
77
78 assign o_data_0 = w_data_max_1_0;
79 assign o_data_1 = w_data_max_2_0;
80 assign o_data_2 = w_data_min_2_0;
81 assign o_data_3 = w_data_min_1_1;

```

```

82
83 endmodule

```

Listing 17: Chương trình mô tả bộ Bitonic Merger Sort Block-4.

```

1  module Bitonic_Block8 #(
2      parameter IS_ASC      = 1 ,
3      parameter SIZE_DATA   = 8
4  )(
5      input logic [SIZE_DATA-1:0] i_data_0 ,
6      input logic [SIZE_DATA-1:0] i_data_1 ,
7      input logic [SIZE_DATA-1:0] i_data_2 ,
8      input logic [SIZE_DATA-1:0] i_data_3 ,
9      input logic [SIZE_DATA-1:0] i_data_4 ,
10     input logic [SIZE_DATA-1:0] i_data_5 ,
11     input logic [SIZE_DATA-1:0] i_data_6 ,
12     input logic [SIZE_DATA-1:0] i_data_7 ,
13     output logic [SIZE_DATA-1:0] o_data_0 ,
14     output logic [SIZE_DATA-1:0] o_data_1 ,
15     output logic [SIZE_DATA-1:0] o_data_2 ,
16     output logic [SIZE_DATA-1:0] o_data_3 ,
17     output logic [SIZE_DATA-1:0] o_data_4 ,
18     output logic [SIZE_DATA-1:0] o_data_5 ,
19     output logic [SIZE_DATA-1:0] o_data_6 ,
20     output logic [SIZE_DATA-1:0] o_data_7
21 );
22
23 ////////////////////////////////////////////////////
24 // Internal Logics
25 ////////////////////////////////////////////////////
26 wire [SIZE_DATA-1:0] w_data_max_0_0, w_data_max_0_1, w_data_max_0_2, w_data_max_0_3;
27 wire [SIZE_DATA-1:0] w_data_min_0_0, w_data_min_0_1, w_data_min_0_2, w_data_min_0_3;
28 wire [SIZE_DATA-1:0] w_data_max_1_0, w_data_max_1_1, w_data_max_1_2;
29 wire [SIZE_DATA-1:0] w_data_min_1_0, w_data_min_1_1, w_data_min_1_2;
30 wire [SIZE_DATA-1:0] w_data_max_2_0, w_data_max_2_1;
31 wire [SIZE_DATA-1:0] w_data_min_2_0, w_data_min_2_1;
32 wire [SIZE_DATA-1:0] w_data_min_3_0, w_data_max_3_0;
33 ////////////////////////////////////////////////////
34 // SubModules
35 ////////////////////////////////////////////////////
36
37 Compare_and_Swap_unit #(
38     .IS_ASC      (IS_ASC),
39     .SIZE_DATA   (SIZE_DATA)
40 ) CAS_0_0 (
41     .i_data_a     (i_data_0),
42     .i_data_b     (i_data_1),
43     .o_data_max   (w_data_max_0_0),
44     .o_data_min   (w_data_min_0_0)
45 );
46 Compare_and_Swap_unit #(
47     .IS_ASC      (IS_ASC),
48     .SIZE_DATA   (SIZE_DATA)
49 ) CAS_0_1 (
50     .i_data_a     (i_data_2),
51     .i_data_b     (i_data_3),
52     .o_data_max   (w_data_max_0_1),
53     .o_data_min   (w_data_min_0_1)
54 );
55 Compare_and_Swap_unit #(
56     .IS_ASC      (IS_ASC),
57     .SIZE_DATA   (SIZE_DATA)
58 ) CAS_0_2 (

```



```

59     .i_data_a      (i_data_4),
60     .i_data_b      (i_data_5),
61     .o_data_max     (w_data_max_0_2),
62     .o_data_min     (w_data_min_0_2)
63 );
64 Compare_and_Swap_unit #(
65     .IS_ASC         (IS_ASC),
66     .SIZE_DATA       (SIZE_DATA)
67 ) CAS_0_3 (
68     .i_data_a      (i_data_6),
69     .i_data_b      (i_data_7),
70     .o_data_max     (w_data_max_0_3),
71     .o_data_min     (w_data_min_0_3)
72 );
73
74 Compare_and_Swap_unit #(
75     .IS_ASC         (IS_ASC),
76     .SIZE_DATA       (SIZE_DATA)
77 ) CAS_1_0 (
78     .i_data_a      (w_data_min_0_0),
79     .i_data_b      (w_data_max_0_1),
80     .o_data_max     (w_data_max_1_0),
81     .o_data_min     (w_data_min_1_0)
82 );
83 Compare_and_Swap_unit #(
84     .IS_ASC         (IS_ASC),
85     .SIZE_DATA       (SIZE_DATA)
86 ) CAS_1_1 (
87     .i_data_a      (w_data_min_0_1),
88     .i_data_b      (w_data_max_0_2),
89     .o_data_max     (w_data_max_1_1),
90     .o_data_min     (w_data_min_1_1)
91 );
92 Compare_and_Swap_unit #(
93     .IS_ASC         (IS_ASC),
94     .SIZE_DATA       (SIZE_DATA)
95 ) CAS_1_2 (
96     .i_data_a      (w_data_min_0_2),
97     .i_data_b      (w_data_max_0_3),
98     .o_data_max     (w_data_max_1_2),
99     .o_data_min     (w_data_min_1_2)
100 );
101
102 Compare_and_Swap_unit #(
103     .IS_ASC         (IS_ASC),
104     .SIZE_DATA       (SIZE_DATA)
105 ) CAS_2_0 (
106     .i_data_a      (w_data_min_1_0),
107     .i_data_b      (w_data_max_1_1),
108     .o_data_max     (w_data_max_2_0),
109     .o_data_min     (w_data_min_2_0)
110 );
111 Compare_and_Swap_unit #(
112     .IS_ASC         (IS_ASC),
113     .SIZE_DATA       (SIZE_DATA)
114 ) CAS_2_1 (
115     .i_data_a      (w_data_min_1_1),
116     .i_data_b      (w_data_max_1_2),
117     .o_data_max     (w_data_max_2_1),
118     .o_data_min     (w_data_min_2_1)
119 );
120
121 Compare_and_Swap_unit #(
122     .IS_ASC         (IS_ASC),

```

```

123     .SIZE_DATA      (SIZE_DATA)
124 ) CAS_3_0 (
125     .i_data_a        (w_data_min_2_0),
126     .i_data_b        (w_data_max_2_1),
127     .o_data_max      (w_data_max_3_0),
128     .o_data_min      (w_data_min_3_0)
129 );
130
131 assign o_data_0 = w_data_max_0_0;
132 assign o_data_1 = w_data_max_1_0;
133 assign o_data_2 = w_data_max_2_0;
134 assign o_data_3 = w_data_max_3_0;
135 assign o_data_4 = w_data_min_3_0;
136 assign o_data_5 = w_data_min_2_1;
137 assign o_data_6 = w_data_min_1_2;
138 assign o_data_7 = w_data_min_0_3;
139 endmodule

```

Listing 18: Chương trình mô tả bộ Bitonic Merger Sort Block-8.

```

1  module Bitonic_Sort #(
2      parameter IS_ASC    = 1,
3      parameter NUM_ELEM  = 8,
4      parameter SIZE_DATA = 8
5  )(
6      input  logic [(NUM_ELEM*SIZE_DATA)-1:0] i_data ,
7      output logic [(NUM_ELEM*SIZE_DATA)-1:0] o_sorted
8  );
9
10 // Split flat bus into array
11 wire [SIZE_DATA-1:0] w_i_data [0:NUM_ELEM-1];
12 wire [SIZE_DATA-1:0] w_o_data [0:NUM_ELEM-1];
13 wire [SIZE_DATA-1:0] w_sorted [0:NUM_ELEM-1];
14
15 genvar i;
16 generate
17     for (i = 0; i < NUM_ELEM; i++) begin : UNPACK_INPUT
18         assign w_i_data[i] = i_data[i*SIZE_DATA +: SIZE_DATA];
19     end
20 endgenerate
21
22 Bitonic_Block4 #(
23     .IS_ASC    (IS_ASC),
24     .SIZE_DATA (SIZE_DATA)
25 ) BN_4_UNIT_0 (
26     .i_data_0    (w_i_data[0]),
27     .i_data_1    (w_i_data[1]),
28     .i_data_2    (w_i_data[2]),
29     .i_data_3    (w_i_data[3]),
30
31     .o_data_0    (w_o_data[0]),
32     .o_data_1    (w_o_data[1]),
33     .o_data_2    (w_o_data[2]),
34     .o_data_3    (w_o_data[3])
35 );
36 Bitonic_Block4 #(
37     .IS_ASC    (IS_ASC),
38     .SIZE_DATA (SIZE_DATA)
39 ) BN_4_UNIT_1 (
40     .i_data_0    (w_i_data[4]),
41     .i_data_1    (w_i_data[5]),
42     .i_data_2    (w_i_data[6]),
43     .i_data_3    (w_i_data[7]),

```

```

44
45     .o_data_0      (w_0_data[4]),
46     .o_data_1      (w_0_data[5]),
47     .o_data_2      (w_0_data[6]),
48     .o_data_3      (w_0_data[7])
49 );
50
51 Bitonic_Block8 #(
52     .IS_ASC         (IS_ASC),
53     .SIZE_DATA      (SIZE_DATA)
54 ) BN_8_UNIT_0 (
55     .i_data_0       (w_0_data[0]),
56     .i_data_1       (w_0_data[4]),
57     .i_data_2       (w_0_data[1]),
58     .i_data_3       (w_0_data[5]),
59     .i_data_4       (w_0_data[2]),
60     .i_data_5       (w_0_data[6]),
61     .i_data_6       (w_0_data[3]),
62     .i_data_7       (w_0_data[7]),
63
64     .o_data_0       (w_sorted[0]),
65     .o_data_1       (w_sorted[1]),
66     .o_data_2       (w_sorted[2]),
67     .o_data_3       (w_sorted[3]),
68     .o_data_4       (w_sorted[4]),
69     .o_data_5       (w_sorted[5]),
70     .o_data_6       (w_sorted[6]),
71     .o_data_7       (w_sorted[7])
72 );
73
74 generate
75     for (i = 0; i < NUM_ELEM; i++) begin : PACK_OUTPUT
76         assign o_sorted[i*SIZE_DATA +: SIZE_DATA] = w_sorted[i];
77     end
78 endgenerate
79
80 endmodule

```

Listing 19: Chương trình mô tả bộ Bitonic Merger Sort 8 phần tử đầu vào.

c) Viết chương trình testbench cho mạch.

Đầu tiên nhóm em thực hiện triển khai chứng minh giải thuật kết quả đúng của bài toán sau:

```

1  function automatic logic [SIZE_DATA*NUM_ELEM-1:0] f_ARR_sorted(
2      int                                     f_is_acs    ,
3      input logic [SIZE_DATA*NUM_ELEM-1:0] f_i_data
4  );
5      logic [SIZE_DATA-1:0] arr    [0:NUM_ELEM-1];
6      logic [SIZE_DATA-1:0] temp;
7      int i, j;
8
9      begin
10         for (i = 0; i < NUM_ELEM; i++) begin
11             arr[i] = f_i_data[i*SIZE_DATA +: SIZE_DATA];
12         end
13
14         for (i = 0; i < NUM_ELEM-1; i++) begin

```

```

15     for (j = 0; j < NUM_ELEM-1-i; j++) begin
16         if(f_is_acs) begin
17             if (arr[j] > arr[j+1]) begin
18                 temp      = arr[j];
19                 arr[j]     = arr[j+1];
20                 arr[j+1]   = temp;
21             end
22         end else begin
23             if (arr[j] < arr[j+1]) begin
24                 temp      = arr[j];
25                 arr[j]     = arr[j+1];
26                 arr[j+1]   = temp;
27             end
28         end
29     end
30 end
31
32 for (i = 0; i < NUM_ELEM; i++) begin
33     f_ARR_sorted[i*SIZE_DATA +: SIZE_DATA] = arr[i];
34 end
35 end
36 endfunction

```

Listing 20: Giải thuật chứng minh bộ Bitonic Merger Sort 8 phần tử.

Nhóm em sử dụng giải thuật của Bubble Sort gần giống với giải thuật parallel của Bitonic Merger Sort, và một task để hiển thị kết quả một cách trực quan.

```

1  task automatic Display_Result(
2      string                                t_type,
3      input logic [SIZE_DATA*NUM_ELEM-1:0] t_arr
4  );
5      logic [SIZE_DATA-1:0] t_t_arr    [0:NUM_ELEM-1];
6      int i, j;
7      begin
8          for (i = 0; i < NUM_ELEM; i++) begin
9              t_t_arr[i] = t_arr[i*SIZE_DATA +: SIZE_DATA];
10         end
11
12         for (j = 0; j < NUM_ELEM; j++) begin
13             $display("%s[%d] \t= %8h (%d)", t_type, j, t_t_arr[j], t_t_arr[j]);
14         end
15     end
16 endtask //automatic

```

Thực hiện với bộ sắp xếp tăng dần

- TestCase0: Thực hiện test với 8 phần tử đầu vào đều là 8'b0.

```

1      repeat (1) begin
2          @(posedge i_clk);
3          #1;
4          i_data = $urandom;
5          i_data = '0;
6          $display("\n");
7          Display_Result("Input", i_data);
8          @(negedge i_clk);
9          #1;
10         $display("\n");

```

```

11         Display_Result("Output", o_data);
12         $display("[TIME: %5t] [%s] i_data = %h (%d) \t| o_data = %h (%d)", $time, "Zero", i_data,
13         i_data, o_data, o_data);
14         $display("=> %4s: Expect: %8h, DUT: %8h ", (f_ARR_sorted(IS_ASC, i_data) == o_data) ? "PASS"
15         : "FAIL", f_ARR_sorted(IS_ASC, i_data), o_data);
16         test_count = test_count + 1;
17         test_pass = (f_ARR_sorted(IS_ASC, i_data) == o_data) ? test_pass + 1 : test_pass;
18     end

```

Listing 21: Test trường hợp các đầu vào đều là không.

Kết quả

```

===ACSENDING===

Input[      0] = 00000000 ( 0)
Input[      1] = 00000000 ( 0)
Input[      2] = 00000000 ( 0)
Input[      3] = 00000000 ( 0)
Input[      4] = 00000000 ( 0)
Input[      5] = 00000000 ( 0)
Input[      6] = 00000000 ( 0)
Input[      7] = 00000000 ( 0)

Output[     0] = 00000000 ( 0)
Output[     1] = 00000000 ( 0)
Output[     2] = 00000000 ( 0)
Output[     3] = 00000000 ( 0)
Output[     4] = 00000000 ( 0)
Output[     5] = 00000000 ( 0)
Output[     6] = 00000000 ( 0)
Output[     7] = 00000000 ( 0)

[TIME: 41000] [Zero] i_data = 000000000000000000 ( 0) | o_data =
000000000000000000 ( 0)
=> PASS: Expect: 00000000, DUT: 00000000

```

Listing 22: Kết quả khi cho 8 phần tử ngõ vào đều là không.

- Testcase1: Thực hiện và hiển thị một trường hợp để kiểm tra các hoạt động.

```

1     repeat (1) begin
2         @(posedge i_clk);
3         #1;
4         i_data = $urandom;
5         $display("\n");
6         Display_Result("Input", i_data);
7         @(negedge i_clk);
8         #1;
9         $display("\n");
10        Display_Result("Output", o_data);
11        $display("[TIME: %5t] [%s] i_data = %h (%d) \t| o_data = %h (%d)", $time, "Random", i_data,
12        i_data, o_data, o_data);
13        $display("=> %4s: Expect: %8h, DUT: %8h ", (f_ARR_sorted(IS_ASC, i_data) == o_data) ? "PASS"
14        : "FAIL", f_ARR_sorted(IS_ASC, i_data), o_data);
15        test_count = test_count + 1;
16        test_pass = (f_ARR_sorted(IS_ASC, i_data) == o_data) ? test_pass + 1 : test_pass;
17    end

```

Listing 23: Test 1 trường hợp ngẫu nhiên.

Kết quả

```

===ACSENDING===

Input [      0] = 0000009c (156)
Input [      1] = 0000005d ( 93)
Input [      2] = 0000001e ( 30)
Input [      3] = 0000000b ( 11)
Input [      4] = 00000000 (  0)
Input [      5] = 00000000 (  0)
Input [      6] = 00000000 (  0)
Input [      7] = 00000000 (  0)

Output [      0] = 00000000 (  0)
Output [      1] = 00000000 (  0)
Output [      2] = 00000000 (  0)
Output [      3] = 00000000 (  0)
Output [      4] = 0000000b ( 11)
Output [      5] = 0000001e ( 30)
Output [      6] = 0000005d ( 93)
Output [      7] = 0000009c (156)
[TIME: 51000] [Random] i_data = 000000000b1e5d9c (          186539420) | o_data = 9
c5d1e0b000000000 (11267194875344322560)
=> PASS: Expect: 9c5d1e0b00000000, DUT: 9c5d1e0b00000000

```

Listing 24: Kết quả khi cho 1 trường hợp ngẫu nhiên.

- Testcase1: Thực hiện và 100 trường hợp để kiểm tra các hoạt động.

```

1  repeat (100) begin
2      @(posedge i_clk);
3      #1;
4      i_data = $urandom_range(0, 2**((SIZE_DATA*NUM_ELEM)-1));
5      @(negedge i_clk);
6      #1;
7      $display("[TIME: %5t] [%s] i_data = %h (%d) \t| o_data = %h (%d)", $time, "Random", i_data,
8      i_data, o_data, o_data);
9      $display("=> %4s: Expect: %8h, DUT: %8h ", (f_ARR_sorted(IS_ASC, i_data) == o_data) ? "PASS"
10     : "FAIL", f_ARR_sorted(IS_ASC, i_data), o_data);
11     test_count = test_count + 1;
12     test_pass = (f_ARR_sorted(IS_ASC, i_data) == o_data) ? test_pass + 1 : test_pass;
13 end

```

Listing 25: Test 100 trường hợp ngẫu nhiên.

Kết quả

```

===ACSENDING===

[TIME: 61000] [Random] i_data = 000000009efdd502 (          2667435266) | o_data =
fdd59e0200000000 (18290699193062260736)
=> PASS: Expect: fdd59e0200000000, DUT: fdd59e0200000000
[TIME: 71000] [Random] i_data = 0000000048c2e0e4 (          1220731108) | o_data =
e4e0c24800000000 (16492395449924190208)

```

```

=> PASS: Expect: e4e0c24800000000, DUT: e4e0c24800000000
[TIME: 81000] [Random] i_data = 0000000092178378 (      2451014520) | o_data =
9283781700000000 (10557413991666155520)
=> PASS: Expect: 9283781700000000, DUT: 9283781700000000
[TIME: 91000] [Random] i_data = 00000000bbd58ebc (      3151335100) | o_data =
d5bcb8e000000000 (15401391044260003840)
=> PASS: Expect: d5bcb8e000000000, DUT: d5bcb8e000000000
...
[TIME: 1031000] [Random] i_data = 0000000011dab302 (      299545346) | o_data =
dab3110200000000 (15758958221387104256)
=> PASS: Expect: dab3110200000000, DUT: dab3110200000000
[TIME: 1041000] [Random] i_data = 00000000ca972bfb (      3398904827) | o_data =
fbca972b00000000 (18143480259754852352)
=> PASS: Expect: fbca972b00000000, DUT: fbca972b00000000
[TIME: 1051000] [Random] i_data = 000000009f2015e8 (      2669680104) | o_data =
e89f201500000000 (16762151612662677504)
=> PASS: Expect: e89f201500000000, DUT: e89f201500000000

```

Listing 26: Kết quả khi cho 100 trường hợp ngẫu nhiên.

- Kết quả tổng kết.

```

=====
=====TEST SUMMARY=====
Total test cases:      102
Passed                :    102
Failed                :         0
Pass rate             : 100.00%
=====

```

Listing 27: Kết quả của tổng kết của bài test.

Thực hiện với bộ sắp xếp giảm dần

- TestCase0: Thực hiện test với 8 phần tử đầu vào đều là 8'b0.

```

===DESCENDING===

Input[      0] = 00000000 ( 0)
Input[      1] = 00000000 ( 0)
Input[      2] = 00000000 ( 0)
Input[      3] = 00000000 ( 0)
Input[      4] = 00000000 ( 0)
Input[      5] = 00000000 ( 0)
Input[      6] = 00000000 ( 0)
Input[      7] = 00000000 ( 0)

Output[      0] = 00000000 ( 0)
Output[      1] = 00000000 ( 0)
Output[      2] = 00000000 ( 0)
Output[      3] = 00000000 ( 0)
Output[      4] = 00000000 ( 0)
Output[      5] = 00000000 ( 0)
Output[      6] = 00000000 ( 0)
Output[      7] = 00000000 ( 0)
[TIME: 41000] [Zero] i_data = 0000000000000000 (      0) | o_data =
0000000000000000 (      0)

```

```
=> PASS: Expect: 00000000, DUT: 00000000
```

Listing 28: Kết quả khi cho 8 phần tử ngõ vào đều là không.

- Testcase1: Thực hiện và hiển thị một trường hợp để kiểm tra các hoạt động.

```
===DESCENDING===

Input [      0] = 0000009c (156)
Input [      1] = 0000005d ( 93)
Input [      2] = 0000001e ( 30)
Input [      3] = 0000000b ( 11)
Input [      4] = 00000000 (  0)
Input [      5] = 00000000 (  0)
Input [      6] = 00000000 (  0)
Input [      7] = 00000000 (  0)

Output [      0] = 0000009c (156)
Output [      1] = 0000005d ( 93)
Output [      2] = 0000001e ( 30)
Output [      3] = 0000000b ( 11)
Output [      4] = 00000000 (  0)
Output [      5] = 00000000 (  0)
Output [      6] = 00000000 (  0)
Output [      7] = 00000000 (  0)
[TIME: 51000] [Random] i_data = 00000000b1e5d9c (      186539420) | o_data = 000000000
b1e5d9c (      186539420)
=> PASS: Expect: 0b1e5d9c, DUT: 0b1e5d9c
```

Listing 29: Kết quả khi cho 1 trường hợp ngẫu nhiên.

- Testcase1: Thực hiện và 100 trường hợp để kiểm tra các hoạt động.

```
===DESCENDING===

[TIME: 61000] [Random] i_data = 000000009efdd502 (      2667435266) | o_data = 000000000029
ed5fd (      43963901)
=> PASS: Expect: 029ed5fd, DUT: 029ed5fd
[TIME: 71000] [Random] i_data = 0000000048c2e0e4 (      1220731108) | o_data = 00000000048
c2e0e4 (      1220731108)
=> PASS: Expect: 48c2e0e4, DUT: 48c2e0e4
[TIME: 81000] [Random] i_data = 0000000092178378 (      2451014520) | o_data =
0000000017788392 (      393773970)
=> PASS: Expect: 17788392, DUT: 17788392
...
[TIME: 1031000] [Random] i_data = 0000000011dab302 (      299545346) | o_data =
000000000211b3da (      34714586)
=> PASS: Expect: 0211b3da, DUT: 0211b3da
[TIME: 1041000] [Random] i_data = 00000000ca972bfb (      3398904827) | o_data = 0000000002
b97cafb (      731368187)
=> PASS: Expect: 2b97cafb, DUT: 2b97cafb
[TIME: 1051000] [Random] i_data = 000000009f2015e8 (      2669680104) | o_data =
0000000015209fe8 (      354459624)
=> PASS: Expect: 15209fe8, DUT: 15209fe8
```

Listing 30: Kết quả khi cho 100 trường hợp ngẫu nhiên.

- Kết quả tổng kết.

```
=====
=====TEST SUMMARY=====
Total test cases:      102
Passed                :    102
Failed                :         0
Pass rate             : 100.00%
=====
```

Listing 31: Kết quả của tổng kết của bài test.